



# Digitalteknik MEKMEK01 EE21

1. Skriv ditt namn **(1p)** \_\_\_\_\_

2. Fyll i de tal som fattas i tabellen **(6p)**


Binära tal	Decimala tal	Hexadecimala tal
10111	23	17
110100	65	34
11100	28	1C

3. Fyll i det som saknas i tabellerna nedan

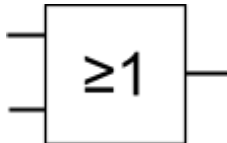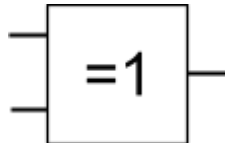
Namn <b>(1p)</b>	OR	Namn	XOR																														
Symbol		Symbol <b>(1p)</b>																															
Sanningstabell <b>(4p)</b>	<table><tr><th>a</th><th>b</th><th>y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	b	y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	Sanningstabell <b>(4p)</b>	<table><tr><th>a</th><th>b</th><th>y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	b	y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
a	b	y																															
0	0	0																															
0	1	1																															
1	0	1																															
1	1	1																															
a	b	y																															
0	0	0																															
0	1	1																															
1	0	1																															
1	1	0																															

4. Skriv nätens booleska uttryck (4p)

a)  $y = ab + c'$

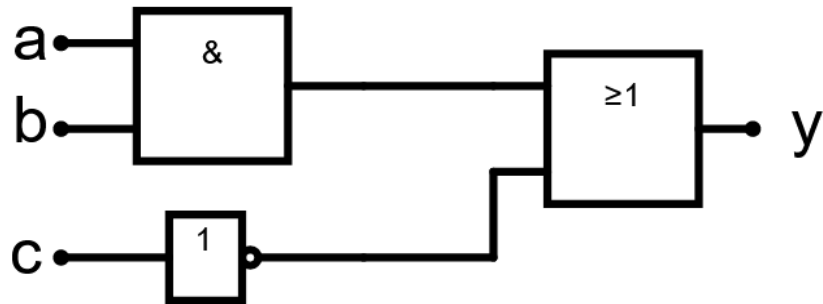

b)  $y = (a+b)' + (c+d)'$

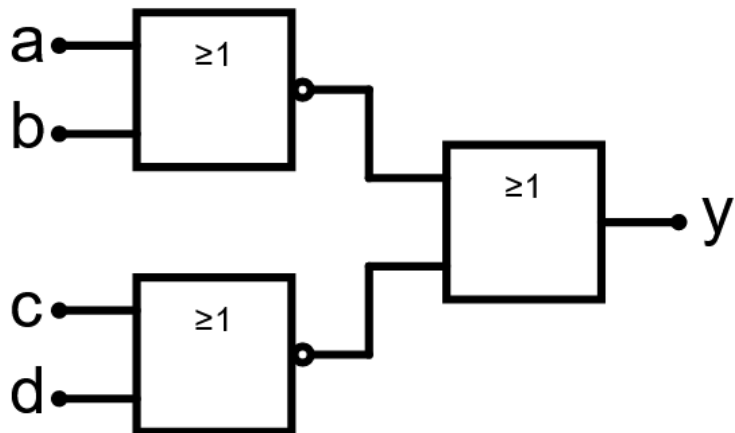

5. Rita grindnät för booleska uttrycken (6p)

a.  $Y = A + BC$

b.  $Y = (AB' + CD)'$

c.  $Y = (A + B + C)'$